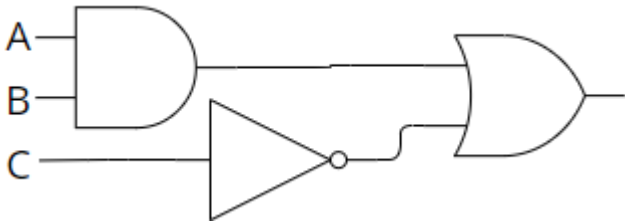


NOME: _____


NOTA:

ATIVIDADE 4 – 4


1. Escreva a expressão lógica para a saída do circuito abaixo. 2 pontos



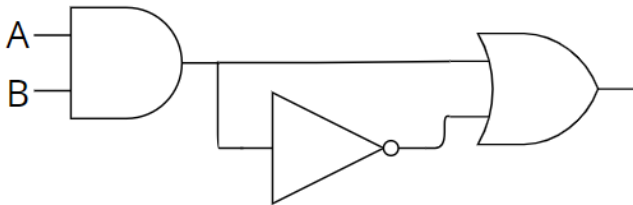
2. Escreva a expressão lógica para a saída do circuito abaixo. 2 pontos



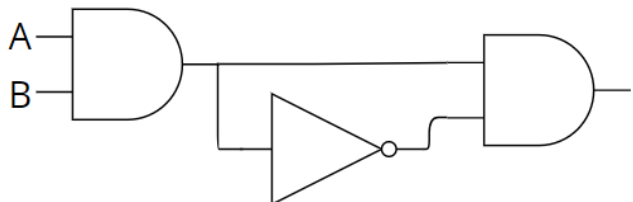3. Escreva a expressão lógica para a saída do circuito abaixo. 2 pontos



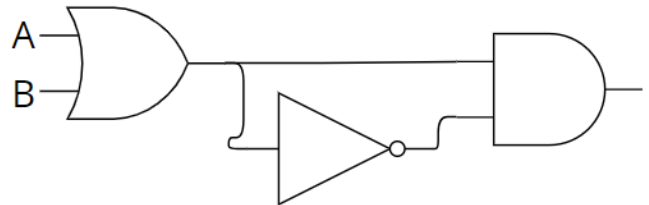4. Escreva a expressão lógica para a saída do circuito abaixo. 2 pontos



5. Escreva a expressão lógica para a saída do circuito abaixo. 2 pontos

